


Compte Rendu de fin de séance  
Thomas Faucherre

25/02/25 :


Durant cette séance, nous avons pour objectif de réaliser en partie la pcb pour pouvoir l'envoyer en impression le plus rapidement possible. Pour cela Thomas C fini le schéma autour du BQ34 (fuel Gauge).

Ainsi, j'ai pu m'exercer au routage de carte en utilisant Easy EDA.

Voici la partie DS6521 routée :

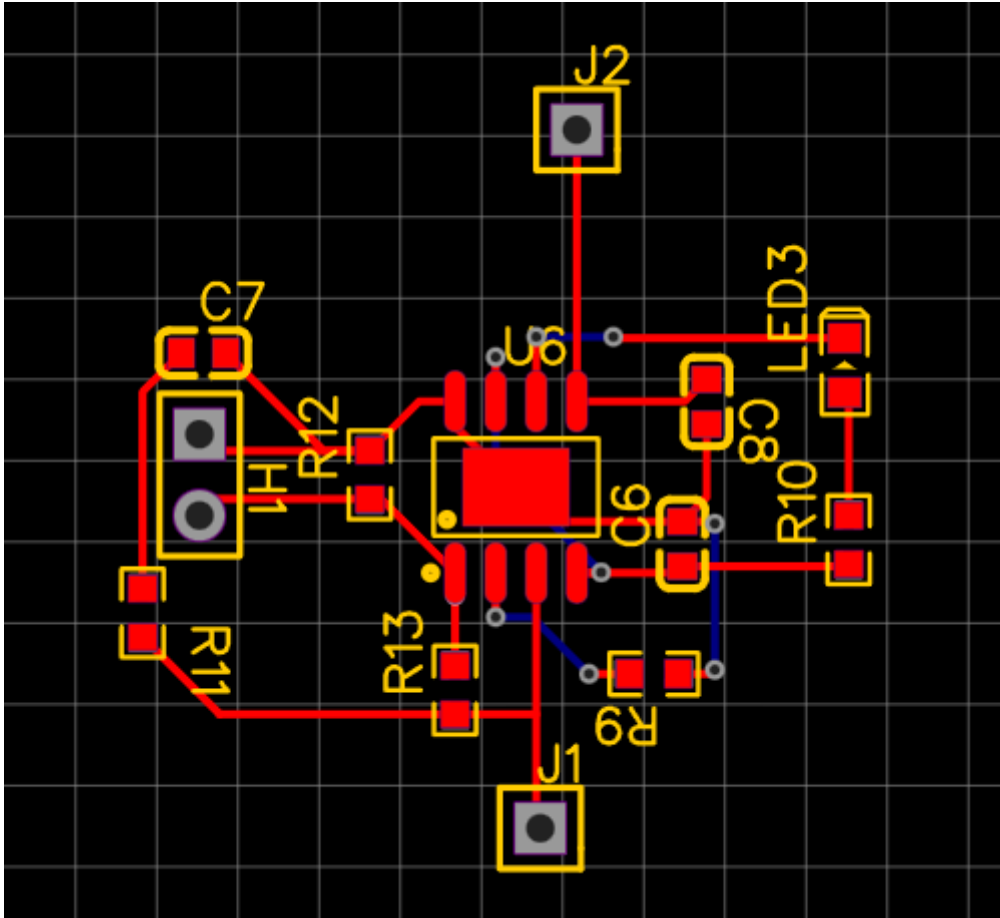

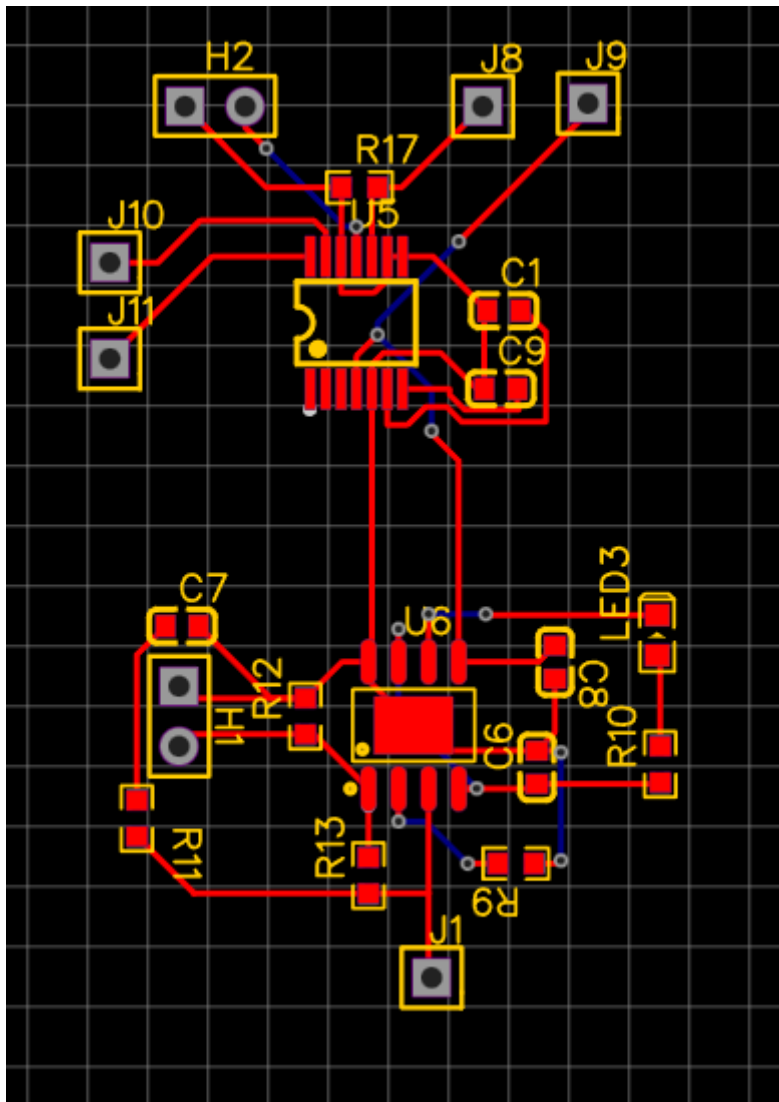Le schéma de la fuel gauge n'étant pas terminé, j'ai pu faire une tentative de routage avec le BQ et le DS6521 :



A noter que ce n'est absolument pas la pcb finale, une fois le schéma du BQ validé, nous pourrons terminer le routage.

De plus il y a des revues a faire au niveau de la largeur et de l'épaisseur des pistes.

Ainsi je pense pouvoir réaliser le routage chez moi pour le faire valider à la prochaine séance.