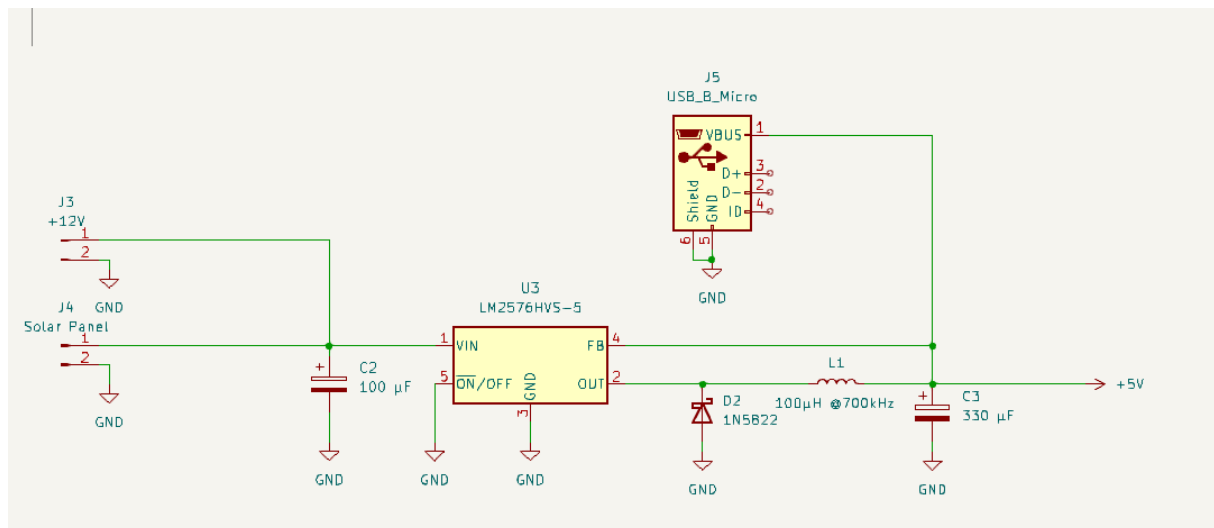


De plus, J'ai redimensionné le convertisseur buck



On utilisera maintenant un LM2576 qui est 3 à 4 fois moins cher que le composant précédemment sélectionné.

Celui-ci respecte les mêmes caractéristiques à savoir une tension d'entrée de max 40V et un courant de sorti de 3A pour 5V

Ainsi nous ferons des économies sur notre montage.

A voir pour la prochaine séance :

- Importer le schéma dans easyeda
- Réaliser sa pcb